
POWER SYSTEMS ASSIGNMENT 2

B22228

P.LALITHENDH

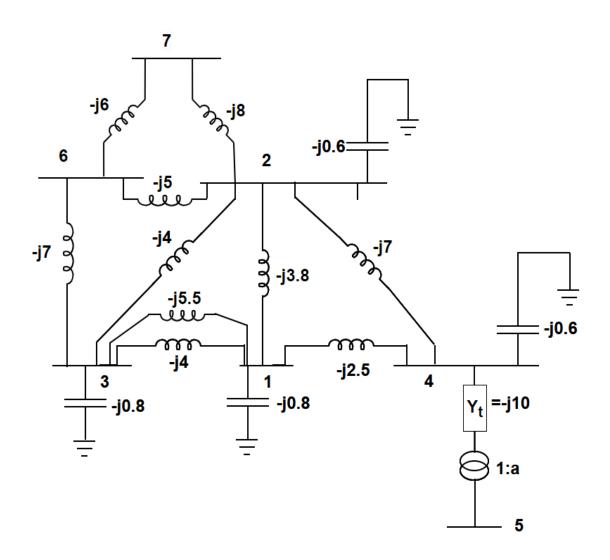Qn. Develop Y-bus matrix using MATLAB code for the given system. Take a=0.9, (All branch data are admittance)



OUTPUT:

```
Command Window
     Ybus Matrix:
       0.0000 -16.6000i
                          0.0000 + 3.8000i
                                             0.0000 + 9.5000i
                                                                0.0000 + 2.5000i
                                                                                   0.0000 + 0.0000i
                                                                                                      0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
       0.0000 + 3.8000i
0.0000 + 9.5000i
                                                                0.0000 + 7.0000i
                                                                                                      0.0000 + 5.0000i
                                                                                                                         0.0000 + 8.0000i
                          0.0000 -28.4000i
                                             0.0000 + 4.0000i
                                                                                   0.0000 + 0.0000i
                                                                0.0000 + 0.0000i
                                                                                                      0.0000 + 7.0000i
                          0.0000 + 4.0000i
                                             0.0000 -21.3000i
                                                                                   0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
       0.0000 + 2.5000i
                          0.0000 + 7.0000i
                                                                                                      0.0000 + 0.0000i
                                             0.0000 + 0.0000i
                                                                0.0000 -20.1000i
                                                                                   0.0000 +11.1111i
                                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
       0.0000 + 0.0000i
                          0.0000 + 0.0000i
                                             0.0000 + 0.0000i
                                                                0.0000 +11.1111i
                                                                                   0.0000 -12.3457i
                                                                                                      0.0000 + 0.0000i
                                                                                                                         0.0000 + 0.0000i
       0.0000 + 0.0000i
                          0.0000 + 5.0000i
                                             0.0000 + 7.0000i
                                                                0.0000 + 0.0000i
                                                                                   0.0000 + 0.0000i
                                                                                                      0.0000 -18.0000i
                                                                                                                         0.0000 + 6.0000i
       0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 8.0000i
                                            0.0000 + 0.0000i
                                                               0.0000 + 0.0000i
                                                                                   0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 6.0000i
                                                                                                                        0.0000 -14.0000i
fx >>
```